

2 in 1 out ケーブル (ふたまたケーブル)

二つのスイッチで一つの機器を制御する、変わり種アイテム。

こんな時に便利です！！


- ① スイッチ操作や様々な活動がいつも同じ手で行われがち…
→もう一方の手もうまく使えるようにしたい！
- ② 不用意にスイッチを操作してしまうことが多い…
→教師側で不用意な操作を制御したい！
スイッチを操作するタイミングを教えたい！
- ③ 機器の操作が一人ずつしか行えない…
→友達と協力して操作する楽しさを味わわせたい！
などなど

●●●作り方●●●


- ① コードの両端とも、ミニジャックを取り付ける。



- ② コードの中ほどにカッターで切れ目を入れ、適当な長さになるまで割く。

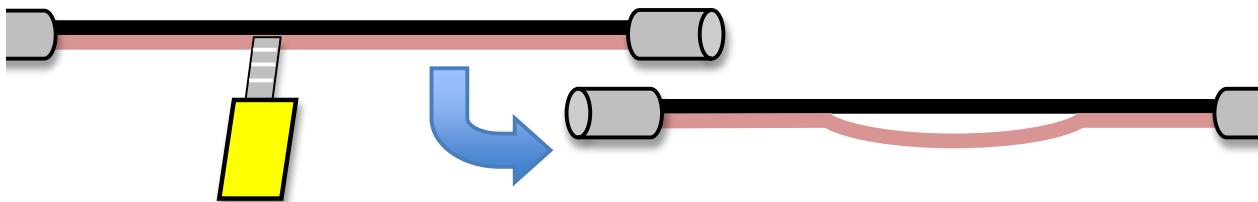

- ③ 一本だけ切断し、双方の切れ端を揃えて束ねる。

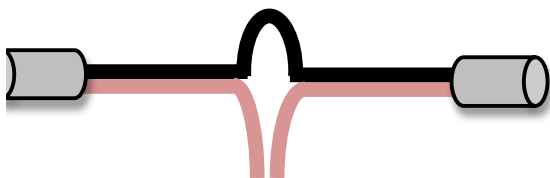

- ④ ミニプラグを取り付けて完成。

